

ĐẠI HỌC QUỐC GIA THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
TRƯỜNG ĐẠI HỌC BÁCH KHOA
KHOA ĐIỆN – ĐIỆN TỬ
NĂM HỌC 2019 – 2020

-----*-----



KỸ THUẬT SỐ NÂNG CAO
BÁO CÁO LAB

GVHD: TRẦN HOÀNG LINH

Tên	MSSV
Nguyễn Duy Tân	1713068
Nguyễn Mỹ Hằng	1711215

TP.HCM, ngày 15 tháng 12 năm 2019

BÁO CÁO THIẾT KẾ CPU

LAB 1

Mục Lục

1. Mục tiêu	3
2. Lý thuyết hoạt động của mạch.....	3
a. Nhắc lại về bộ cộng full adder:.....	3
b. Sơ đồ nguyên lý và nguyên lý hoạt động.	3
3. Code	4
a. Code full_adder.	4
b. Code lab_1.	4
c. Code test.....	5
4. Chạy chương trình và mô phỏng trên ModelSim.	6
a. Chạy chương trình.	7
b. Kết quả chạy mô phỏng.....	7
5. Bản sự thật và kết luận	8

1. Mục tiêu

Mục tiêu của bài thí nghiệm này là xây dựng bộ cộng 4 bit bằng hai cách:

- . Sử dụng bộ cộng toàn phần (full adder) để thực hiện (structural model).
- . Sử dụng mô tả hành vi để thực hiện (behavioral model).

2. Lý thuyết hoạt động của mạch

a. Nhắc lại về bộ cộng full adder:


Bộ cộng full adder bao gồm ba ngõ vào là x,y và bit nhớ Cin (thông thường cho Cin = 0) và có hai ngõ ra là kết quả tổng s và bit nhớ Cout. Bảng sự thật của bộ cộng full adder được cho ở Bảng 2.1.

x	y	Cin	s	Cout
0	0	0	0	0
0	0	1	1	0
0	1	0	1	0
0	1	1	0	1
1	0	0	1	0
1	0	1	0	1
1	1	0	0	1
1	1	1	1	1

Bảng 2.1 Bảng sự thật của bộ full adder.

b. Sơ đồ nguyên lý và nguyên lý hoạt động.


Từ bảng sự thật trên ta có sơ đồ nguyên lý của mạch full adder như Hình 2.1.

 

Hình 2.1 Sơ đồ nguyên lý của bộ full adder.

Như vậy để thực hiện bộ cộng 4 bit ta sử dụng 4 bộ cộng full adder với cách nối các tín hiệu như Hình 2.2. Sau khi có được sơ đồ khối ta tiến hành viết code design và code testbench.

 Hình 2.2 Sơ đồ nguyên lý của bộ full adder 4 bit.



3. Code

a. Code full_adder.

```

1  library ieee;
2  use      ieee.std_logic_1164.all;
3  entity  fulladder  is
4  port(
5      x,y,z: in std_logic;
6      s,c: out std_logic
7  );
8  end      fulladder;
9  architecture equation of fulladder is
10 begin
11     s <= x xor y xor z;
12     c <= (x and y) or (y and z) or (x and z);
13 end equation;

```

b. Code lab_1.

```

1  library ieee;
2  use      ieee.std_logic_1164.all;
3  entity   lab1 is
4  port(
5      cin: in std_logic;
6      a,b: in std_logic_vector(3 downto 0);
7      s: out std_logic_vector(3 downto 0);
8      cout: out std_logic
9  );
10 end lab1;
11 architecture structure of lab1 is
12     signal c : std_logic_vector(1 to 3);
13     component fulladder
14     port(
15         x,y,z: in std_logic;
16         s,c: out std_logic
17     );
18 end component;
19 begin
20     stage0: fulladder port map (a(0),b(0),cin,s(0),c(1));
21     stage1: fulladder port map (a(1),b(1),c(1),s(1),c(2));
22     stage2: fulladder port map (a(2),b(2),c(2),s(2),c(3));
23     stage3: fulladder port map (a(3),b(3),c(3),s(3),cout);
24 end structure;

```

c. Code test.

```

library ieee;
use ieee.std_logic_1164.all;
entity binadd_tb is
end binadd_tb;

architecture behv of binadd_tb is
    component lab1
    port(
        a,b: in std_logic_vector(3 downto 0);
        cin: in std_logic;
        s: out std_logic_vector(3 downto 0);
        cout: out std_logic
    );
    end component;

    signal a: std_logic_vector(3 downto 0) := (others => '0');
    signal b: std_logic_vector(3 downto 0) := (others => '0');
    signal cin : std_logic := '0';
    signal s: std_logic_vector(3 downto 0);
    signal cout : std_logic;

    begin
        uut: lab1 port map(
            a => a,
            b => b,
            cin => cin,

```

```

s => s,
cout => cout
);

strim_proc_a: process
begin
a <= "0100";
wait for 100 ns;
a <= "0111";
wait for 100 ns;
a <= "0110";
wait for 100 ns;
a <= "0101";
wait for 100 ns;
a <= "1100";
wait;
end process;

strim_proc_b: process
begin
b <= "1111";
wait for 100 ns;
b <= "0001";
wait for 100 ns;
b <= "0011";
wait for 100 ns;
b <= "1010";
wait for 100 ns;
b <= "1011";
wait;
end process;


strim_proc_cin: process
begin
cin <= '0';
wait for 100 ns;
wait;
end process;

end;

```


4. Chạy chương trình và mô phỏng trên ModelSim.

a. Chạy chương trình.

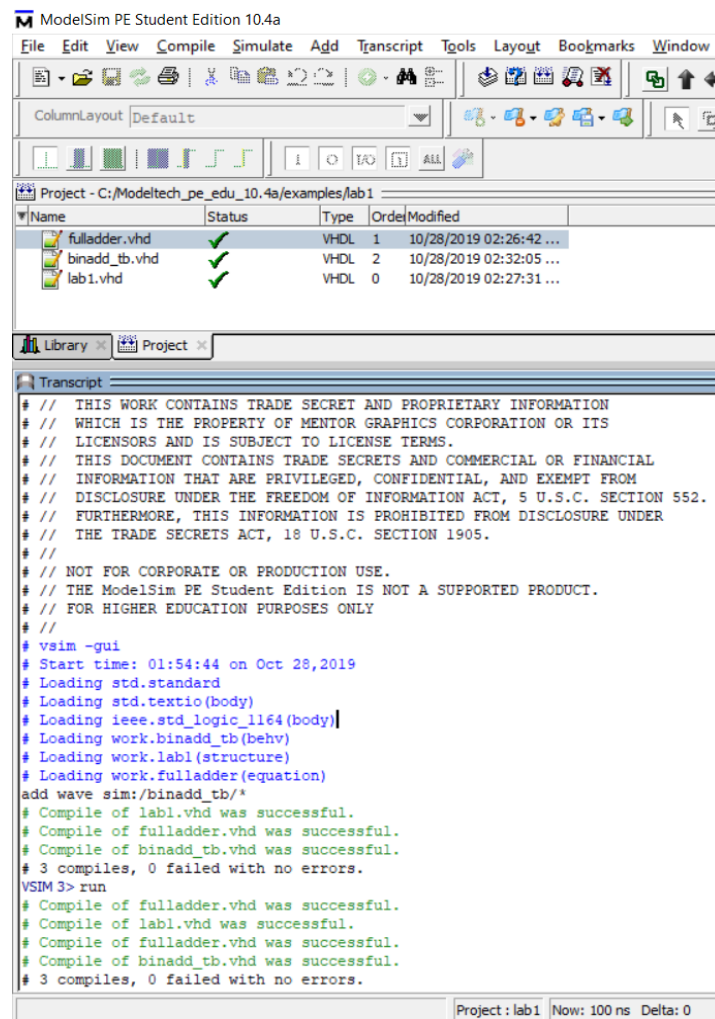

Hình 4.1 Màn hình chạy chương trình trên ModelSim.

b. Kết quả chạy mô phỏng.

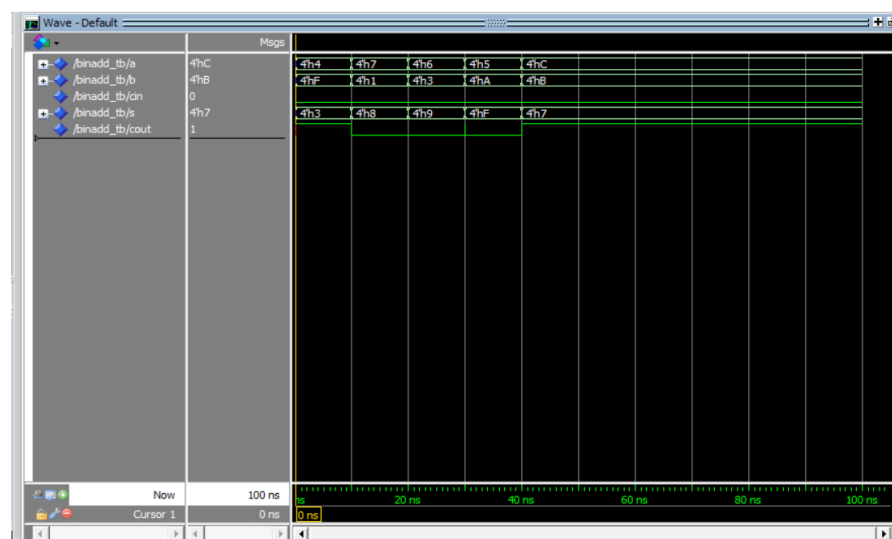

Hình 4.2 Kết quả dạng sóng trên ModeSim.

5. Bản sự thật và kết luận

a	b	Cin	s	Cout
0H		0		
1H		0		
2H		0		
3H		0		
4H	FH	0	3H	1
5H	AH	0	FH	0
6H	3H	0	9H	0
7H	1H	0	8H	0
8H		0		
9H		0		
AH		0		
BH		0		
CH	BH	0	7H	1
DH		0		
EH		0		
FH		0		

Bảng 5.1 Bảng sự thật trích trừ 64 trường hợp của bộ full adder 4 bit.

Kết luận: Mô phỏng đúng với bản sự thật.

LAB 2: THIẾT KẾ VÀ CÀI ĐẶT BỘ ALU BẰNG VERILOG

I. Mục tiêu:


- Thiết kế bộ ALU.
- Cài đặt bộ ALU bằng Verilog sau đó kiểm tra hoạt động.

II. Yêu cầu thiết kế

a. Bảng chức năng:

M	S1	S0	Chức năng	Tác vụ
0	0	0	$A_i.B_i$	AND
0	0	1	A_i+B_i	OR
0	1	0	$A_i(+).B_i$	XOR
0	1	1	$\sim A_i(+).B_i$	XNOR
1	0	0	$A+C_0$	Cộng A với Carry
1	0	1	$A+B+C_0$	Cộng A, B và Carry
1	1	0	$A+B'+C_0$	Cộng A với bù B và Carry
1	1	1	$A'+B+C_0$	Cộng B với bù A và Carry

b. Sơ đồ khối:

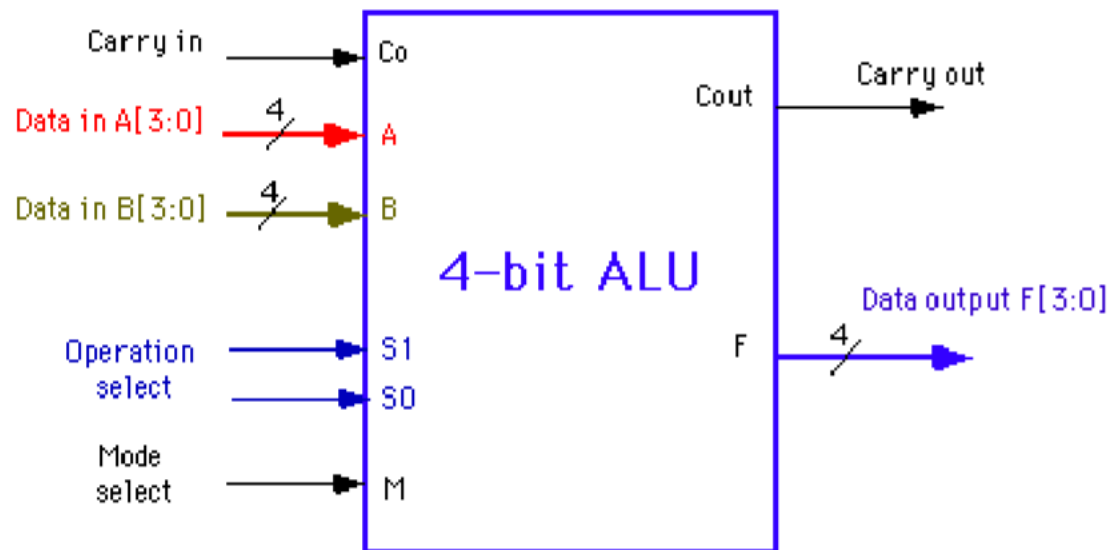

Input: C_0 , $[3:0]A$, $[3:0]B$, $[1:0]S$, M


Output: $[3:0]F$, C_{out}

III. Nội dung file code sử dụng Verilog:

```
1 module alu(a,b,c,m,s0,s1,f);
2   input [3:0]a,b;
3   input c,m,s0,s1;
4   output [4:0]f;
5   reg [4:0]f;
6
7   always@(*)
8     if (!m)
9       case({s1,s0})
10        2'b00: f=a&b;
11        2'b01: f=a|b;
12        2'b10: f=a^b;
13        default: f=a~^b;
14      endcase
15    else
16      case({s1,s0})
17        2'b00: f=c?(a+4'b0001):(a+4'b0000);
18        2'b01: f=c?(a+b+4'b0001):(a+b+4'b0001);
19        2'b10: f=c?(a~b+4'b0001):(a~b+4'b0000);
20        default: f=c?(~a+b+4'b0001):(~a+b+4'b0000);
21      endcase
22    endmodule
23
```

***Nhận xét:** Dùng mô tả hành vi với `always@()` để cài đặt bộ ALU, ta có đoạn code như trên với 2 mode phân biệt và 4 chức năng cho mỗi mode.

IV. Dạng sóng ra:

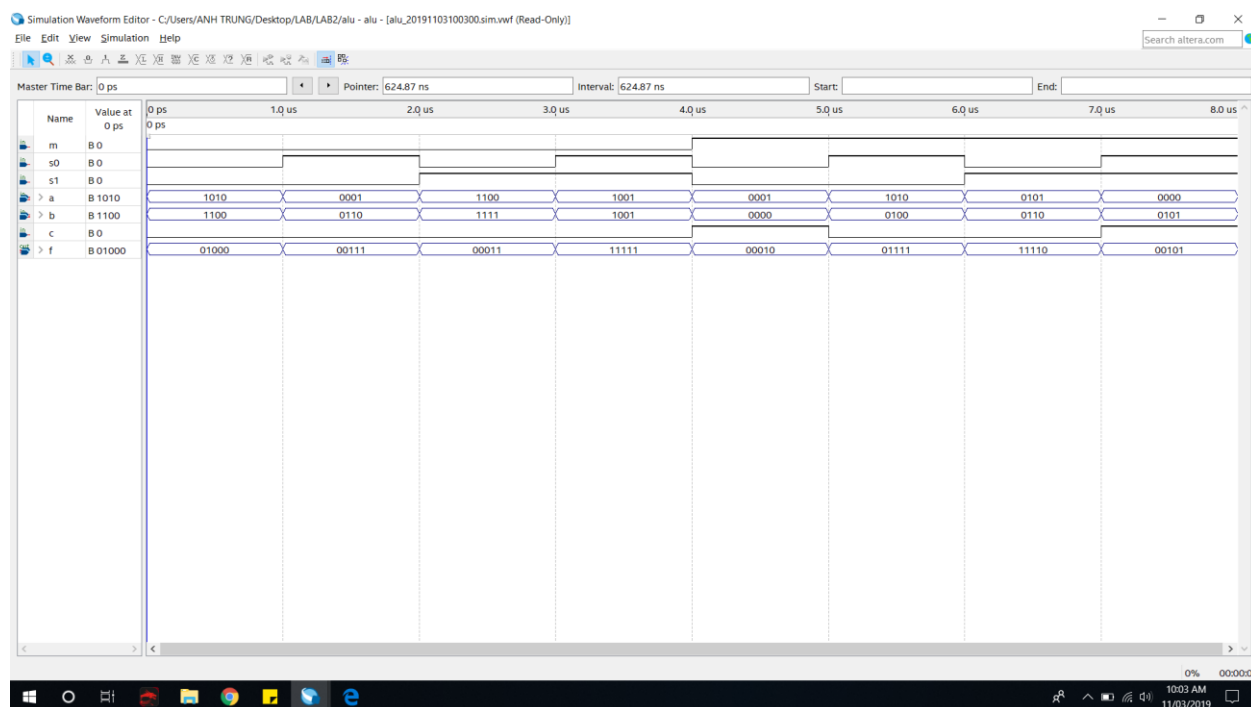

Chọn bộ dữ liệu đầu vào với đủ 8 chức năng đã xây dựng trên bộ ALU ta có dạng sóng ngõ ra như hình trên ($C_{out}=F[4]$).

V. Nhận xét:

- Từ kết quả thu được khi quan sát dạng sóng ngõ ra, ta thấy bộ ALU đã vận hành và cho kết quả đúng như mong muốn với việc xử lý các phép toán logic 4-bit hay các phép toán số học 4-bit.
- Vậy bộ ALU đã cài đặt thỏa yêu cầu thiết kế.


LAB 3

Thiết kế máy bán nước ngọt tự động

 I. YÊU CẦU THIẾT KẾ:


Thiết kế máy bán nước ngọt tự động (vending machine) tuân thủ các nguyên tắc sau:

- Nước ngọt (Soda) giá 9000, nước suối (Water) giá 7000
- Máy nhận xu: 1000, 2000 và 5000 (N, D, Q)
- Số tiền trả lại sao cho số xu ít nhất (Give change in the smallest # coins possible)
- Nếu số tiền bỏ vào lớn hơn 9000 máy sẽ tự trả lại tiền vừa bỏ vào sau.
- Máy có nút Coin Return (CR) dùng để trả lại hết tiền vừa bỏ vào.
- Nếu không có nút nào được ấn thì máy trạng thái giữ nguyên trạng thái cũ.
- Các ngõ ra:
 - Coin Return out (trả hết tiền khi CR được bấm)
 - Water out (WO) (mua nước suối)
 - Soda out (SO) (mua nước ngọt)
 - Change (CO) (trả tiền thừa)



II. SƠ ĐỒ KHỐI:

Sơ đồ khối của Vending machine:

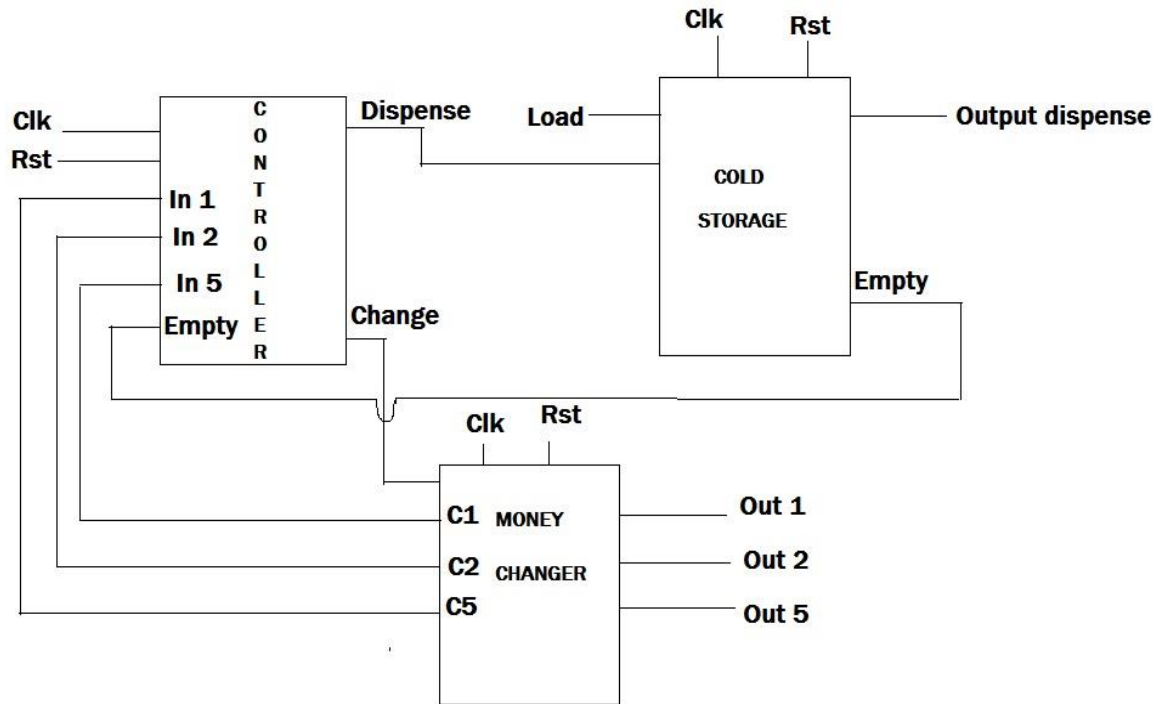

III. CODE VERILOG:

```
module fsm(clk,reset,coin,vend,state,C0);

input clk;
input reset;
input [2:0]coin;
output vend;
output [2:0]state;
output [2:0]C0;

reg vend;
reg [2:0]C0;
wire [2:0]coin;

parameter [2:0]N=3'b001;
parameter [2:0]D=3'b010;
parameter [2:0]N_D=3'b011;
parameter [2:0]D_D=3'b100;
parameter [2:0]Q=3'b101;
```

```

parameter [2:0]ttngghi=3'b000;
parameter [2:0]FIVE=3'b001;
parameter [2:0]TEN=3'b010;
parameter [2:0]FIFTEEN=3'b011;
parameter [2:0]TWENTY=3'b100;
parameter [2:0]TWENTYFIVE=3'b101;

reg [2:0]state,next_state;

always @(state or coin)
begin next_state=0;
case(state)
    ttngghi: case(coin)
        N: next_state=FIVE;
        D: next_state=TEN;
        Q: next_state=TWENTYFIVE;
        default: next_state=ttngghi;
    endcase
    FIVE: case(coin)
        N: next_state=TEN;
        D: next_state=FIFTEEN;
        Q: next_state=TWENTYFIVE;
        default: next_state=FIVE;
    endcase
    TEN: case(coin)
        N: next_state=FIFTEEN;
        D: next_state=TWENTY;
        Q: next_state=TWENTYFIVE;
        default: next_state=TEN;
    endcase FIFTEEN:
    case(coin)
        N: next_state=TWENTY;
        D: next_state=TWENTYFIVE;
        Q: next_state=TWENTYFIVE;
        default: next_state=FIFTEEN;
    endcase
    TWENTY: case(coin)
        N: next_state=TWENTYFIVE;
        D: next_state=TWENTYFIVE;
        Q: next_state=TWENTYFIVE;
        default: next_state=TWENTY;
    endcase
    TWENTYFIVE: next_state=ttngghi;
    default : next_state=ttngghi;
endcase
end
always @(clk)

```

```

begin
    if(reset)
        begin state <= ttngghi;
            vend <= 1'b0;
        end
    else state <= next_state;
    case (state)
        ttngghi: begin vend <= 1'b0;
            CO <=3'd0;
        end
        FIVE: begin vend <= 1'b0;
            if (coin==Q) CO <=N;
            else CO <=3'd0;
        end
        TEN: begin vend <= 1'b0;
            if (coin==Q) CO <=D;
            else CO <= 3'd0;
        end
        FIFTEEN : begin vend <= 1'b0;
            if (coin==Q) CO <=N_D;
            else CO <= 3'd0;
        end
        TWENTY : begin vend <= 1'b0;
            if (coin==D) CO <=N;
            else if (coin==Q) CO <=D_D;
            else CO <= 3'd0;
        end
        TWENTYFIVE : begin vend <= 1'b1;
            CO <=3'd0;
        end
        default: state <= ttngghi;
    endcase
end
endmodule

```